

Ad-Soyad :  
No :

Email :  
İmza :

Final sınavı (01.06.2010, süre: 90 dk)


**0112622 – Elektronik Devreler**

S1	S2	S3	S4	S5	S6	Toplam

S1. Aşağıdakilerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki parantez içinde D ya da Y şeklinde belirtiniz. (15)

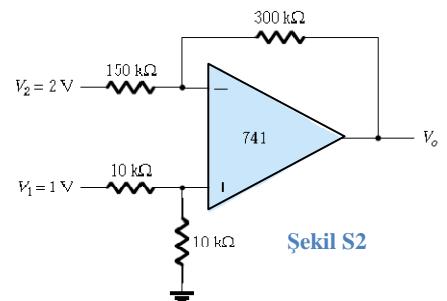- a. Termistor sıcaklığı elektriğe dönüştürür. (D)
- b. FET in giriş direnci BJT ye göre daha düşüktür. (Y)
- c. BJT nin gerilim kazancı FET e göre daha yüksektir. (D)
- d. CMOS lojik kapılar, TTL ye göre daha fazla güç harcarlar.(Y)
- e. Ideal OPAMP in kazancı sonsuzdur. (D)

S2. Şekil S2 de verilen devrede  $V_0$  çıkışını hesaplayınız. (15)




Şekil S2

$$\frac{V_- - 2}{150} + \frac{V_- - v_0}{300} = 0 \Rightarrow \frac{2V_- - 4}{300} + \frac{V_- - v_0}{300} = 0 \Rightarrow v_0 = 3V_- - 4$$

$$V_+ = \frac{10 \times 1}{10 + 10} = 0.5 \text{ V} \quad V_- = V_+$$

$$v_0 = 3V_- - 4 = 3 \times 0.5 - 4 = -2.5 \text{ V}$$

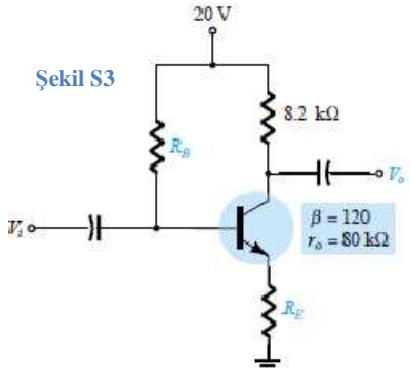S3. Şekil S3 de verilen devrede  $A_v = -10$  ve  $r_e = 3.8 \Omega$  olarak verildiğine göre;  $R_E$  ve  $R_B$  dirençlerini bulunuz. ( $Z_b = \beta R_E$  olduğunu varsayıyın) (20)



$$A_v = -\frac{\beta R_C}{Z_b} = -\frac{\beta R_C}{\beta R_E} = -\frac{R_C}{R_E} = -10 \rightarrow R_E = \frac{R_C}{10} = \frac{8.2 \text{ k}\Omega}{10} = 0.82 \text{ k}\Omega$$

$$I_E = \frac{26 \text{ mV}}{r_e} = \frac{26 \text{ mV}}{3.8 \Omega} = 6.842 \text{ mA}$$

$$V_E = I_E R_E = 6.842 \text{ mA} \times 0.82 \text{ k}\Omega = 5.61 \text{ V}$$


$$V_B = V_E + V_{BE} = 5.61 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 6.31 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{6.842 \text{ mA}}{121} = 56.55 \mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{V_{R_B}}{I_B} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_B} = \frac{20 \text{ V} - 6.31 \text{ V}}{56.55 \mu\text{A}} = 242.09 \text{ k}\Omega$$

Hatırlatma:  $A_v = -\beta R_C / Z_b$      $I_E = 26 \text{ mV} / r_e$     slope =  $1 / r_D$      $y_{os} = 1 / r_d$      $A_v = -g_m (r_d \parallel R_D)$      $I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$      $g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left[ 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]$

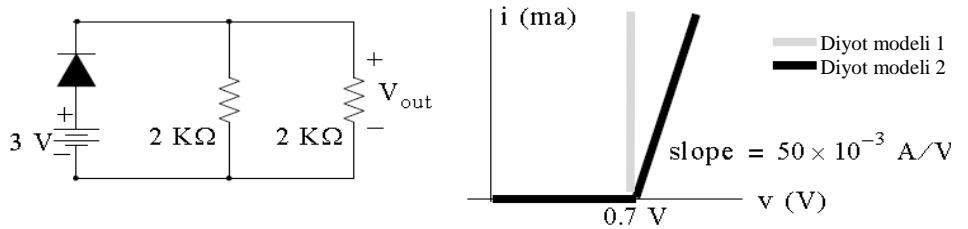S4. a. Şekildeki diyon devresinde **diyot modeli 1** kullanıldığında devreden geçen toplam akımı bulunuz. (7)



$$I = \frac{3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega \| 2 \text{ k}\Omega} = \frac{2.3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 2.3 \text{ mA}$$

b. Aynı diyon devresinde **diyot modeli 2** kullanıldığında V<sub>out</sub> gerilimini bulunuz. (8)

$$\text{slope} = \frac{1}{r_D} \Rightarrow r_D = \frac{1}{\text{slope}} = \frac{1}{50 \times 10^{-3}} = \frac{10^3}{50} = \frac{100}{5} = 20 \Omega$$

$$I = \frac{3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{(2\|2) \times 10^3 \Omega + 20 \Omega} = \frac{2.3 \text{ V}}{1020 \Omega} = 0.00225 \text{ A} = 2.25 \text{ mA}$$

$$V_{out} = I \times (2\|2) \times 10^3 \Omega = 2.25 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^3 = 2.25 \text{ V}$$

S5. Şekil S5 de verilen devrede I<sub>DSS</sub> = 6 mA, V<sub>P</sub> = -6 V, V<sub>GSO</sub> = 0 V ve y<sub>os</sub> = 40 μS olarak verildiğine göre; Z<sub>i</sub>, Z<sub>o</sub>, ve A<sub>v</sub> değerlerini bulunuz. (20)


$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = \frac{2 \times 6 \text{ mA}}{|-6| \text{ V}} \left(1 - \frac{0 \text{ V}}{-6 \text{ V}}\right) = \frac{2 \times 6 \text{ mA}}{6 \text{ V}} = 2 \text{ mS}$$

$$r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{40 \mu\text{S}} = \frac{10^6}{40 \text{ S}} = \frac{1000 \times 10^3}{40 \text{ S}} = 25 \times 10^3 \Omega = 25 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = 1 \text{ M}\Omega$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D = \frac{r_d \times R_D}{r_d + R_D} = \frac{25 \text{ k}\Omega \times 2 \text{ k}\Omega}{(25 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega)} \cong 1.852 \text{ k}\Omega$$

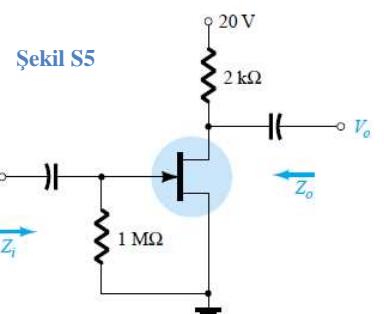
$$A_v = -g_m Z_o = -2 \text{ mS} \times 1.852 \text{ k}\Omega \cong -3.7$$



S6.

a. Yandaki devrede diyon ve tranzistörlerin ideal olduğunu varsayıp devrenin nasıl çalıştığını yandaki tabloya doldurarak açıklayınız. (10)

A	B	D <sub>A</sub>	D <sub>B</sub>	D <sub>Y</sub>	T <sub>X</sub>	X
0	0	on	on	off	off	V <sub>CC</sub>
0	V <sub>CC</sub>	on	off	off	off	V <sub>CC</sub>
V <sub>CC</sub>	0	off	on	off	off	V <sub>CC</sub>
V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub>	off	off	on	on	0

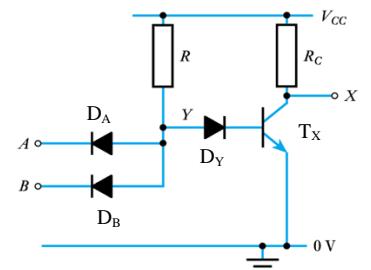

A ve/veya B '0' a bağlandığında D<sub>A</sub> ve/veya D<sub>B</sub> iletimde, D<sub>Y</sub> ve T<sub>x</sub> kesimde olur. Bu durumda X çıkışı V<sub>CC</sub> olur. A ve B 'V<sub>CC</sub>' ye bağlandığında D<sub>A</sub> ve D<sub>B</sub> kesimde, D<sub>Y</sub> ve T<sub>x</sub> iletimde olur. Bu durumda X çıkışı '0' olur.

b. Bu devre ne iş yapar? (5)

Bu bir NAND kapısıdır.